

型控制器的输入电压也随之增加，直到到达逻辑高位为止。一旦达到逻辑高位，微型控制器就会根据程序来决定下一步的行为。

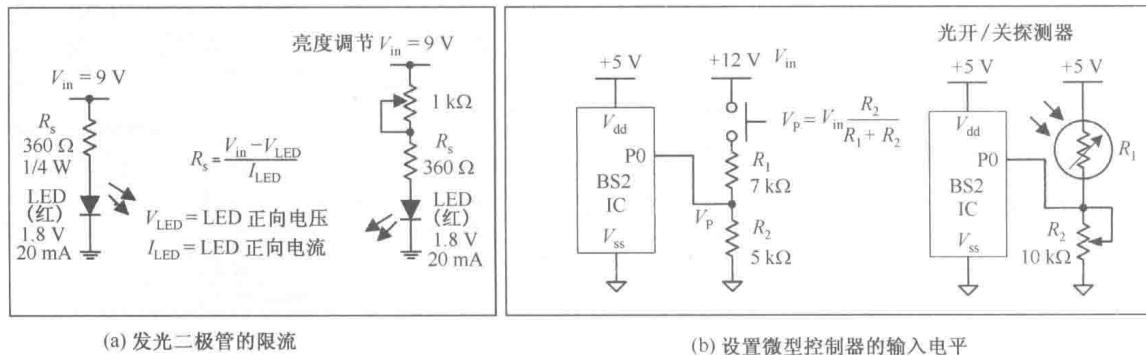


图 3.48 电阻器的应用

在电子电路中，限流和分压这种重要特性可以通过各种各样的方式来实现。电阻可以调整电路中的工作电流和信号电平、提供压降、在精密的电路中设置精确的增益值、在电流表和电压表中充当旁路，在振荡器及定时器电路中作为阻尼，充当数字电路中总线和连线的终端、为放大器提供反馈网路，在数字电路中充当上拉和下拉元件。它们也可用于衰减器和桥式电路中。特殊种类的电阻还可用做保险丝。

### 3.5.1 电阻和欧姆定律

在第2章中，我们了解到在电阻两端加有直流电压时，我们可以通过欧姆定律计算出流过电阻器的电流(简单地改写方程  $I = V/R$ )。为了计算出电阻发热所消耗的功率，运用下面的第二个方程。我们把欧姆定律代入功率表达式，就可以简单地得到  $P = I^2 \times R$  和  $P = V^2/R$ 。

$$V = I \times R \text{ (欧姆定律)}$$

$$P = I \times V \text{ (功率公式)}$$

$R$  是电阻或电阻值，其单位用欧姆( $\Omega$ )表示， $P$  是功率损耗，其单位用瓦特(W)表示， $V$  是电压，其单位为伏特(V)， $I$  是电流，其单位为安培(A)。

电阻的大小也可由千欧(k $\Omega$ )和兆欧(M $\Omega$ )给出，这里 k 表示 1000，M 表示 1 000 000。所以 3.3 k $\Omega$  电阻就等于 3300  $\Omega$ ，2 M $\Omega$  电阻就等于 2 000 000  $\Omega$ 。电压、电流和功率也经常用毫伏(mV)、毫安(mA)、毫瓦(mW)表示，这里 m 就等于 0.001，即 1 mV = 0.001 V，200 mA = 0.2 A，33 mW = 0.033 W。

例如在图 3.49 中，100  $\Omega$  的电阻接在 12 V 的电池组上，流经它的电流为  $I = 12\text{ V}/100\Omega = 0.120\text{ A}$  或 120 mA。发热所消耗的功率为  $P = 0.120\text{ A} \times 12\text{ V} = 1.44\text{ W}$ 。

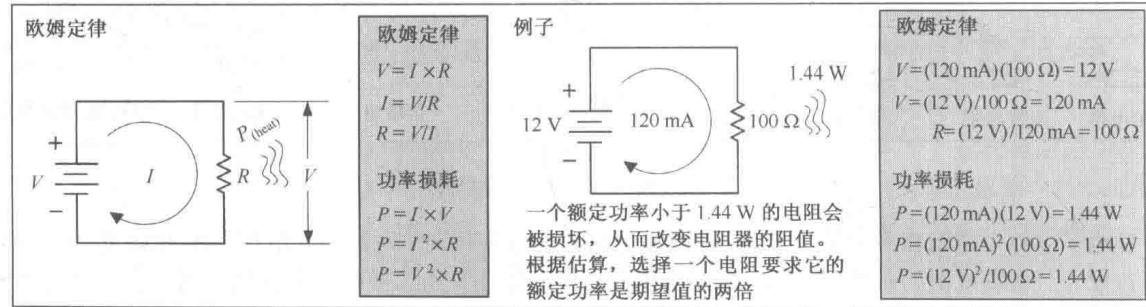


图 3.49 欧姆定律

在设计电路时，确定功耗是非常重要的。所有的实际电阻都有所允许的最大功率，它是不能超过的。如果超过了这个电阻的额定功率，就会烧坏电阻，内部结构被破坏，电阻的阻值改变。通用电阻的典型额定功率为 1/8 W，1/4 W，1/2 W 及 1 W，大功率的电阻的额定功率为 2 W 到数百瓦。